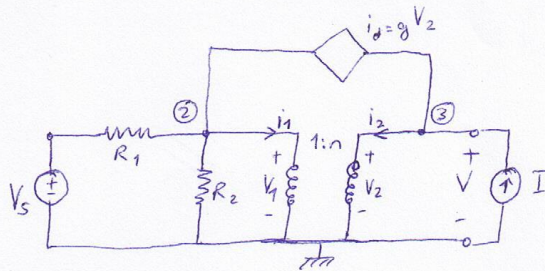


2017-2018 Spring BoEC

Solution of HW7

First find the Thevenin equivalent of the circuit.



$$\textcircled{2} \quad -G_1 V_s + (G_1 + G_2) e_2 - i_d + i_1 = 0$$

$$gV_2 = gV$$

$$V_2 = nV_1$$


$$V = 2e_2$$

$$i_1 = -2i_2$$


$$\textcircled{3} \quad i_d + i_2 - I = 0$$

$$gV$$
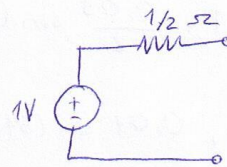
$$\Rightarrow V = \frac{1}{2} I + \frac{V_s}{4} = \frac{1}{2} I + 1$$



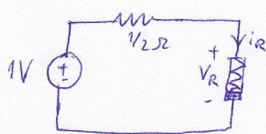Now we add the nonlinear resistor to the Thevenin equivalent.



$$1 - \frac{1}{2} i_R - (i_R^2 - \frac{7}{2} i_R - 3) = 0$$

$$i_R^2 - 3i_R - 4 = 0$$


$$i_{R1} = -1 \quad i_{R2} = 4$$

$$\Rightarrow i_{RQ} = 4A \rightarrow V_{RQ} = 4^2 - \frac{7}{2} \cdot 4 - 3 = -1V$$

small signal analysis:

$$V_R(i_R) = i_R^2 - \frac{7}{2} i_R - 3 \rightarrow V_R'(i_R) = 2 i_R - \frac{7}{2}$$
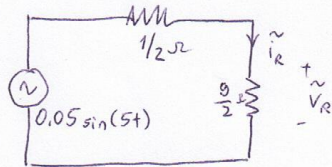
$$V_R'(i_R=i_{RQ}=4) = 2 \cdot 4 - \frac{7}{2} = \frac{9}{2}$$



$$\tilde{i}_{R(t)} = \frac{0,05 \sin(5t)}{\frac{1}{2} + \frac{9}{2}} = 0,01 \sin(5t)$$

$$\tilde{V}_{R(t)} = \frac{9}{2} \tilde{i}_{R(t)} = \frac{0,09}{2} \sin(5t)$$

$$V_R(t) \approx -1 + \frac{0,09}{2} \sin(5t)$$

$$i_R(t) \approx 4 + 0,01 \sin(5t)$$

$$2) \quad V_{1Q} = V_s = 5V \quad i_{2Q} = I_{s1} = 2A$$


$$V_{2Q} = i_{2Q}^2 + i_{1Q} V_{1Q} \rightarrow V_{2Q} = 2^2 + i_{1Q} 5 \rightarrow V_{2Q} = \frac{11}{8} V$$

$$i_{1Q} = \frac{V_{1Q}}{2} - V_{2Q} \rightarrow i_{1Q} = \frac{5}{2} - V_{2Q} \rightarrow i_{1Q} = \frac{9}{8} A$$

$$V_2 = i_2^2 + i_1 V_1 \rightarrow \tilde{V}_2 = 2 i_2 \Big|_Q \tilde{i}_2 + V_1 \Big|_Q \tilde{i}_1 + i_1 \Big|_Q \tilde{V}_1$$

$$\tilde{V}_2 = 4 \tilde{i}_2 + 5 \tilde{i}_1 + \frac{9}{8} \tilde{V}_1$$
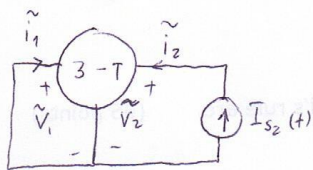
$$i_1 = \frac{V_1}{2} - V_2 \rightarrow \tilde{i}_1 = \frac{1}{2} \tilde{V}_1 - \tilde{V}_2$$



$$\tilde{V}_1 = 0$$

$$\tilde{i}_2(t) = I_{s2}(t) = 0,03 \cos(3t)$$

$$\tilde{i}_1 = -\tilde{V}_2$$

$$\tilde{V}_2 = 4 \tilde{i}_2 + 5 \tilde{i}_1$$

$$\tilde{V}_2 = 4 \cdot 0,03 \cos(3t) + 5(-\tilde{V}_2) \Rightarrow \tilde{V}_2(t) = 0,02 \cos(3t)$$

$$\tilde{i}_1 = -0,02 \cos(3t)$$