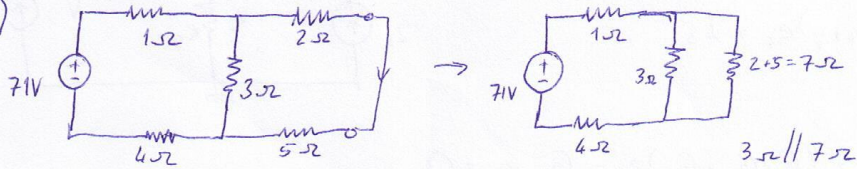



2017-2018 Spring BoEC

Solutions of HW6


1)



Let's find short circuit current

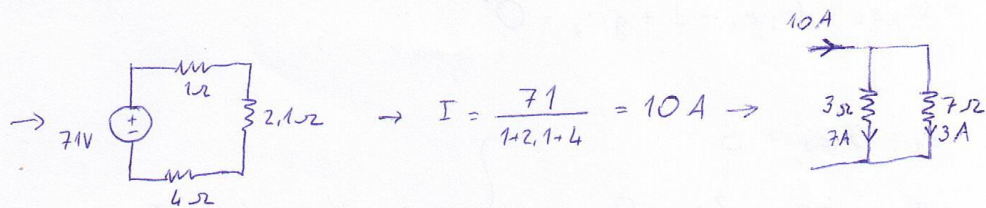


Let's find resistance of the one port:

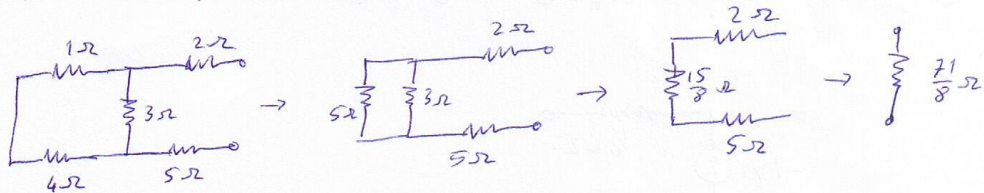

$$2) \textcircled{1} - I_s + G_1 e_1 - G_1 e_2 - i_d = 0$$

$$g V_2 = g e_2$$

$$G_1 e_1 - (G_1 + g) e_2 = I_s$$

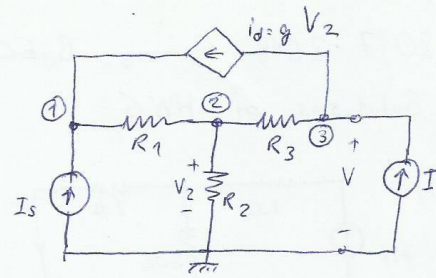

$$\textcircled{2} -G_1 e_1 + (G_1 + G_2 + G_3) e_2 - G_3 e_3 = 0$$

$$\textcircled{3} -G_3 e_2 + G_3 e_3 - I + g e_2 = 0$$

$$\textcircled{1} e_1 - 5 e_2 = 6$$

$$\textcircled{2} -e_1 + 6 e_2 - 3 e_3 = 0$$

$$\textcircled{3} -3 e_2 + 3 e_3 - I + 4 e_2 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{array} \right\} \Rightarrow e_3 = V = -1 + \frac{1}{6} I$$

